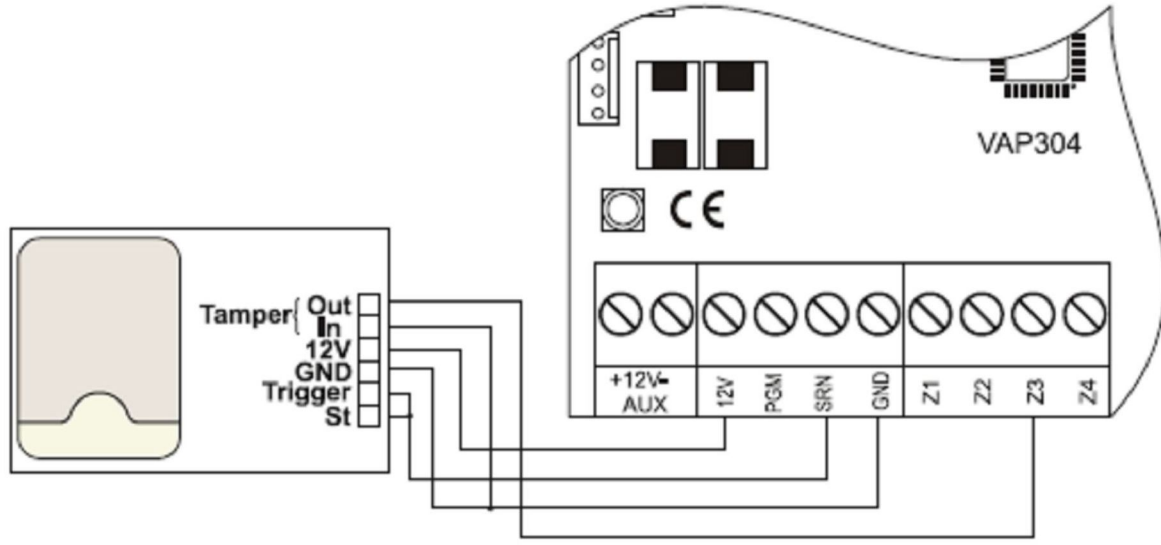


SİREN BAĞLANTISI

Siren bağlantısı 12V, SRN, GND klemens uçlarından yapılır. 12V ve GND sireni beslemek için kullanılır. Bu besleme birden fazla siren için kullanılabilir. Panelin siren tetikleme çıkışı SRN 'dır. NO veya NC olarak programlanabilir.



ÖĞRENCİNİN		TEMRİN	DEĞERLENDİRME			
Adı		Başlama Tarihi	Süre (.....)		Toplam	
Soyadı		 / /	Tertip Düzen (.....)		Yazıyla	
Sınıfı		Bitiş Tarihi	Teorik Bilgi (.....)		Öğretmen İmzası	
No		 / /	Uygulama (.....)			