

KEYPAD BAĞLANTISI


Panelin keypad bağlantısı keypad klemens grubunun 12V DT, CK, GND uçları ile yapılır.

Keypadin üzerindeki 12V DT, CK, GND uçları aynı şekilde panel üzerindeki bu uçlara birebir bağlanmalıdır.

Keypad kablosundaki blendajın panel ve keypad tarafında GND' ye bağlanması tavsiye edilir.

!!! UYARI !!!

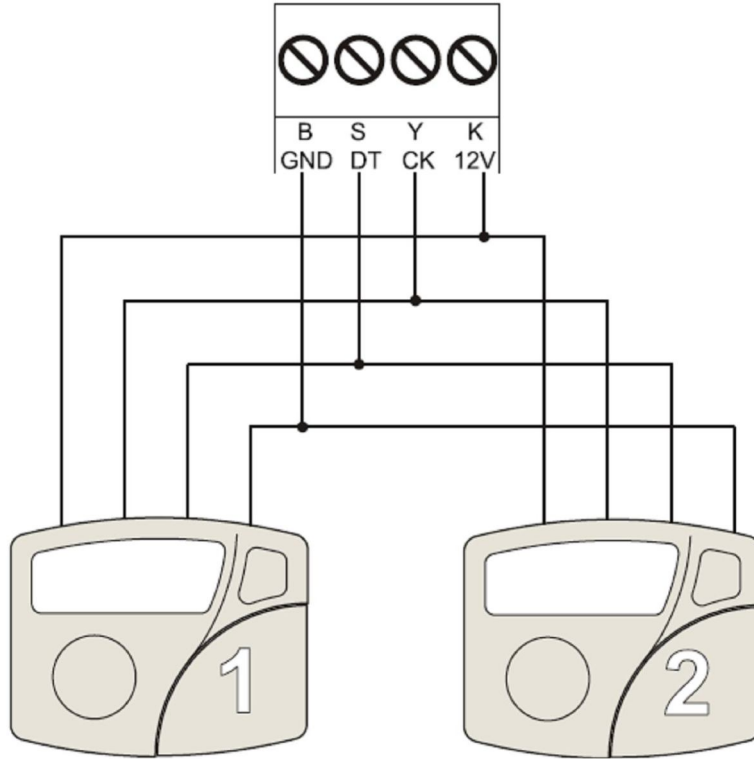Keypad bağlantısı yaparken veya keypad değiştirirken, panelin enerjisiz olduğundan ve DT ile CK uçlarının 12V a temas etmediğinden emin olunuz. Aksi halde panel arızalanabilir.



ÖĞRENCİNİN		TEMİRİN		DEĞERLENDİRME	
Adı		Başlama Tarihi	Süre (.....)	Toplam	
Soyadı		/...../.....	Tertip Düzen (.....)	Yazıyla	
Sınıfı		Bitiş Tarihi	Teorik Bilgi (.....)		
No		/...../.....	Uygulama (.....)	Öğretmen İmzası	