
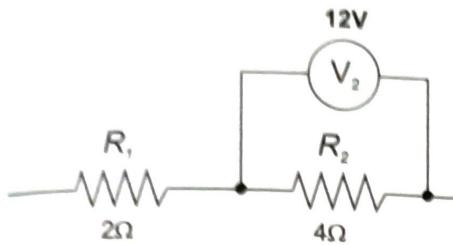


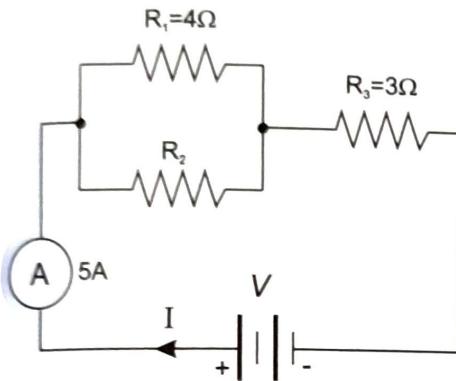19. Şekildeki devrede R_1 direnci üzerinde düşen gerilim 12V'dur. R_2 direnci üzerinde harcanan güç kaç W'dır?




- a) 10W
- b) 18W
- c) 25W
- d) 32W
- e) 48W

20. Şekildeki devrede R_1 direnci üzerinde harcanan güç 36 W'dır. Devreden geçen akım 5A olduğuna göre R_2 direncinin değeri nedir?




- a) 2Ω
- b) 4Ω
- c) 6Ω
- d) 8Ω
- e) 12Ω

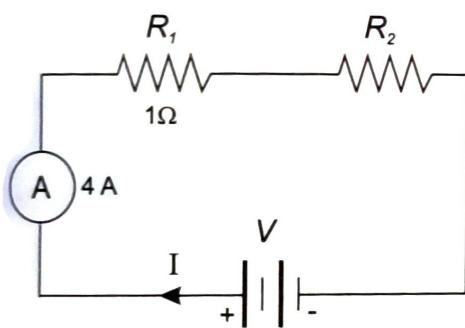21. Şekildeki devrede R_2 direnci üzerinde harcanan güç 32 W'dır. Devreden geçen akım 4 A olduğuna göre devreye uygulanan gerilim kaç volt dur?



- a) 12V
- b) 18V
- c) 24V
- d) 36V
- e) 48V

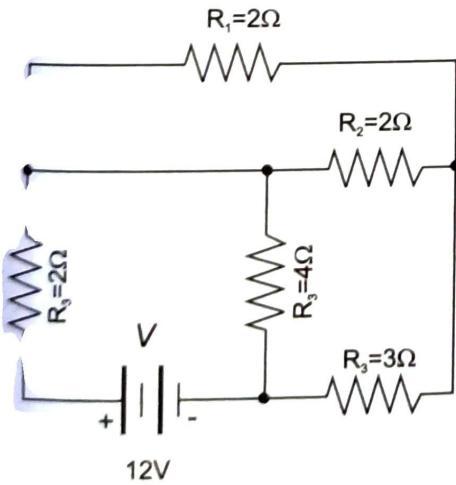22. Şekildeki devrede harcanan toplam güç aşağıdakilerden hangisidir?




- a) 12W
- b) 18W
- c) 25W
- d) 36W
- e) 50W

23. Şekildeki devrede R_1 direnci üzerinde düşen gerilim 12 V'dur.


Buna göre devreye uygulanan gerilimin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

$$R_1 = 3\Omega$$

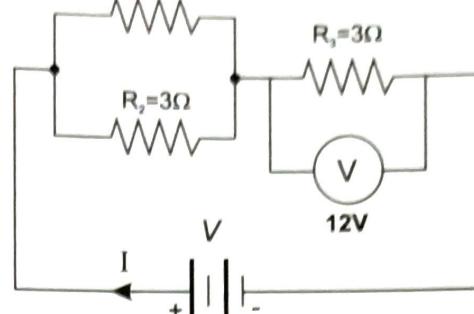

- a) 15V
- b) 18V
- c) 24V
- d) 32V
- e) 48V

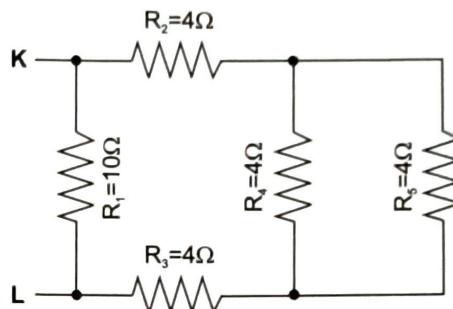
24. Şekildeki devrede K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω'dur?



- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

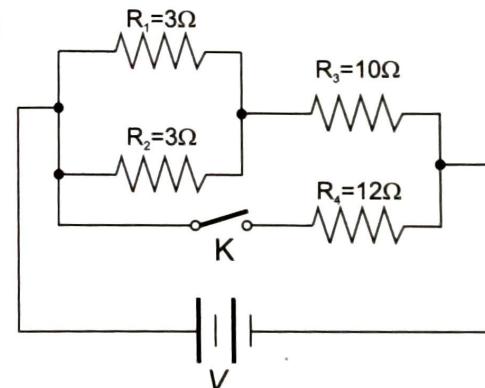
25. Şekildeki devrede K anahtarı açık iken devrenin gücü P dir.

Anahtar kapatıldığında devrenin gücü kaç P olur?



- a) 1/2
- b) 3/4
- c) 1
- d) 2
- e) 4

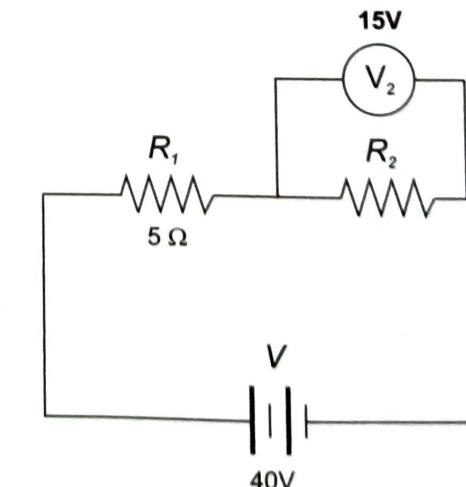26. Şekildeki devrede R_2 direnci üzerinde düşen gerilim 15V olduğuna göre, R_2 direncinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?



- a) 1Ω
- b) 2Ω
- c) 3Ω
- d) 4Ω
- e) 5Ω